

Architetture dei Calcolatori

Unità Logico-Aritmetica (ALU) e Registri

Prof. Francesco Lo Presti

Unità logico-aritmetica (ALU)

- È la parte del processore che svolge le operazioni aritmetico-logiche
- Rete combinatoria
- Operazioni da implementare
 1. Aritmetiche
 - ✓ Somma (istruzione add)
 - ✓ Sottrazione (istruzione sub)
 - ✓ Confronto (istruzioni slt, beq e bne)
 2. Logiche
 - ✓ Operazione di AND, OR e NOR (istruzioni and, or e nor)
- Obiettivo: un circuito generale in grado di svolgere una qualunque delle operazioni sopra
 - Scelta di quale operazione eseguire in funzione di un valore specificato

ALU 1

Blocchi di base per costruire l' ALU

1. AND gate ($c = a \cdot b$)



a	b	$c = a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. OR gate ($c = a + b$)




a	b	$c = a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Inverter ($c = \bar{a}$)



a	$c = \bar{a}$
0	1
1	0

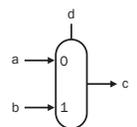4. Multiplexor □
(if $d = 0$, $c = a$; □
else $c = b$)



d	c
0	a
1	b

ALU 2


Passi per costruire l' ALU

- Implementazione incrementale dell' ALU per supportare le operazioni di
 - AND e OR logici (istruzioni and e or)
 - Addizione (istruzione add)
 - Sottrazione (istruzione sub)
 - NOR logico (istruzione nor)
 - Confronto (istruzioni slt e beq)
- Per tutti i passi (tranne uno) studieremo l' implementazione dell' ALU a 1 bit, essendo l' estensione a 32 bit di semplice realizzazione

ALU 3


Implementazione and e or

- Due bit di input (a, b)
- Selettore dell'operazione (multiplexer)
 - Quando vale 0, viene selezionata la linea 0 (AND)
 - Quando vale 1, viene selezionata la linea 1 (OR)

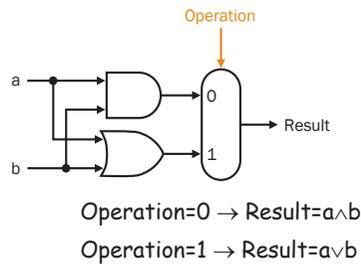

ALU 4

Semiaddizzatore (half adder)

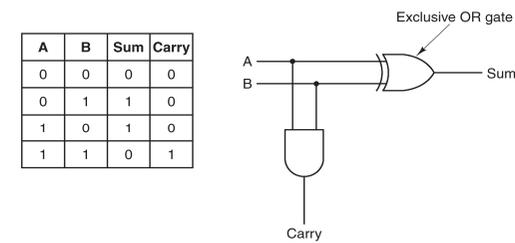


- Circuito logico a 2 ingressi e 2 uscite

- Uscite: somma e riporto (Carry)
- Non può essere usato per la somma di numerali a più bit, dove occorre sommare anche il riporto della cifra precedente

ALU 5

Addizzatore completo (full adder)

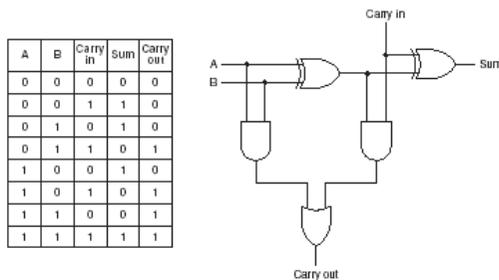


- Circuito logico a 3 ingressi e 2 uscite
- Riceve il riporto dalla cifra precedente (Carry In)
- E' il generico stadio di un addizzatore su n bit
- Per implementare la somma a n-bit...
 - n-bit ripple carry adder, n-bit carry lookahead adder

ALU 6

Implementazione somma

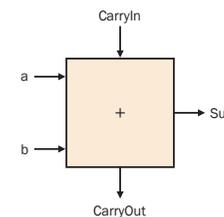- Aggiungiamo la somma
 - Full adder ad un bit
 - Input: 2 bit da sommare (a e b) e CarryIn
 - Output: bit di somma e CarryOut




a	b	CarryIn	Sum	CarryOut
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

ALU 7

Implementazione somma (2)

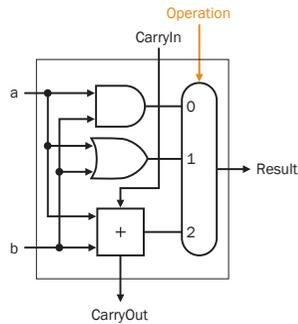
- ALU a 1 bit che effettua and, or e somma
- Occorrono 2 bit per pilotare il multiplexer, quindi il segnale *Operation* rappresenta due linee di controllo



$Operation=00 \rightarrow Result=a \wedge b$
 $Operation=01 \rightarrow Result=a \vee b$
 $Operation=10 \rightarrow Result=a+b$

ALU 8

Costruzione di un ALU a 32 bit

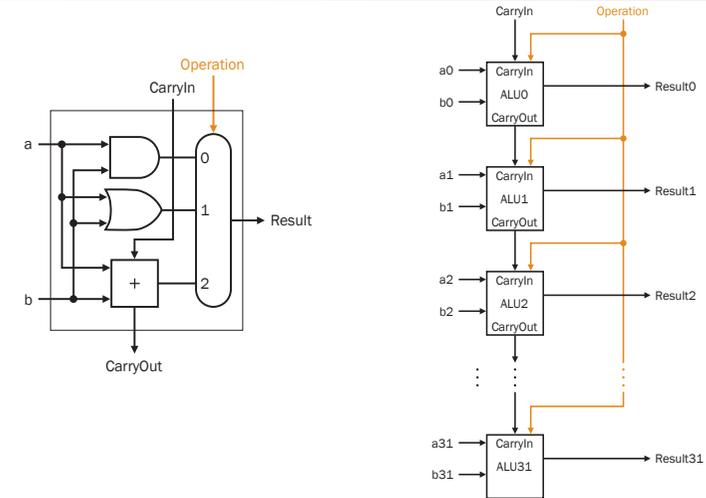

ALU 9


Implementazione della sottrazione

- Aggiungiamo la sottrazione
- ...Sottrarre equivale a sommare il numero negativo
- Regola per negare un numero in CP2
 - Invertire i bit e sommare 1
 - $(a-b) = a + (-b) = a + (\sim b + 1)$
- Occorre aggiungere la possibilità di invertire i bit del secondo operando all'interno dell'ALU
- Inoltre, serve aggiungere la costante 1 per ottenere la sottrazione

ALU 10

Implementazione della sottrazione (2)


- Per negare il numero
 - Invertiamo il secondo bit (secondo operando)
 - Aggiungiamo una linea di controllo (*Binvert*) per scegliere quale bit è da inviare all'addizionatore

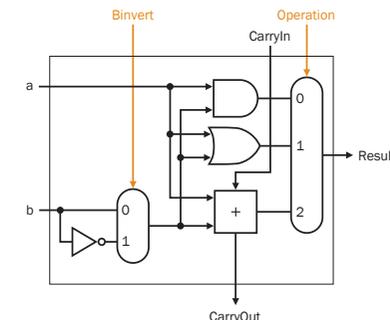

ALU 11

Istruzione slt: ALU0-ALU30

- Soluzione per ALU1-ALU30: se dal segnale di controllo *Operation* viene selezionata la linea 3 (*Less*) di input del multiplexer, l'uscita diventa esattamente il valore di *Less*
 - Basta mettere 0 in ingresso a *Less* per ottenere il risultato voluto

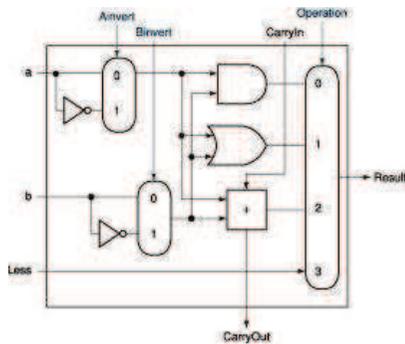


ALU1-ALU30:
 $CarryIn_i = CarryOut_{i-1}$
 $Less = 0$

ALU0:
 $CarryIn = 1$ (per sottrazione)
 $Less$: vedi lucido successivo

ALU 16

Istruzione slt: ALU31


- Il risultato del sommatore (bit di segno) va sulla linea *Set*
 - Serve un output aggiuntivo, ossia il risultato del sommatore detto *Set*, che diventa l'input *Less* per ALU0 (bit meno significativo)
- Aggiungiamo anche una parte per individuare l'overflow

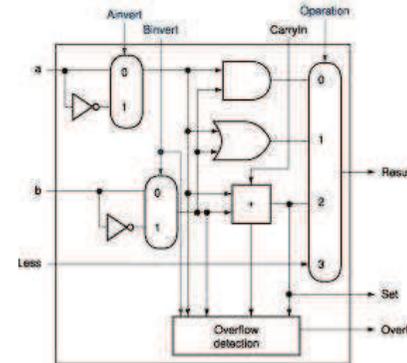

ALU31:
 $CarryIn_{31} = CarryOut_{30}$
 $Less = 0$

ALU 17

ALU a 32 bit con istruzione slt

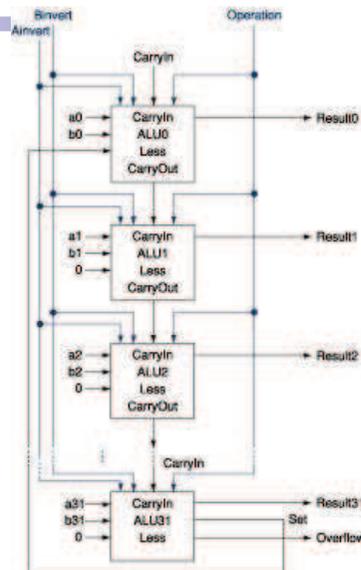

ALU 18

Ottimizzazione delle linee di controllo


- Nella sottrazione, *Binvert* e *CarryIn* di ALU0 sono entrambi pari a 1
- Nelle operazioni logiche (**tranne nor**) e nella somma, *Binvert* e *CarryIn* di ALU0 sono entrambi pari a 0
- Quindi, per ottimizzare il controllo, fondiamo le due linee *Binvert* e *CarryIn* di ALU0 in un'unica linea chiamata *Bnegate*

ALU 19

ALU a 32 bit con istruzione beq

□ Soluzione:

- Mettere tutte le linee dei risultati in OR
- Se il risultato è zero, allora la linea Zero viene messa a 1
- Se $a=b$, allora la linea Zero è 1

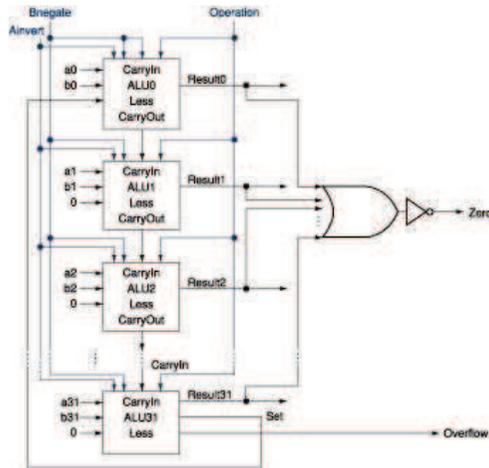


ALU 20

ALU a 32 bit: Linee di Controllo

□ Interpretazione delle linee di controllo

- Ainvert (1 bit),
- Bnegate (1 bit) e
- Operation (2 bit)
 - 0000 = and
 - 0001 = or
 - 0010 = add
 - 0110 = sub
 - 0111 = slt
 - 1100 = nor

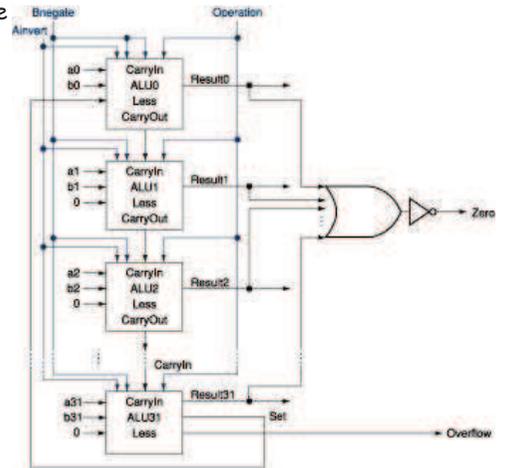


ALU 21

ALU a 32 bit

□ Simbolo tipicamente usato per rappresentare l'ALU

- Questo simbolo è anche usato per rappresentare un addizzatore, quindi è etichettato con ALU o adder a seconda del caso

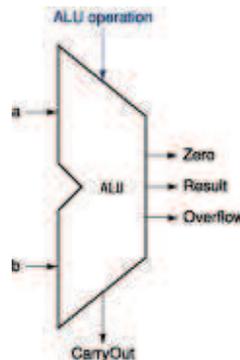


ALU 22

Registro

□ Registro

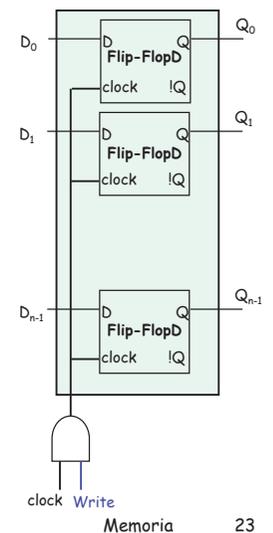
- Simile ad un flip flop D eccetto
 - ✓ n bit di ingresso e uscita
 - ✓ Input Write
- Write:
 - ✓ Se negato (0): i dati in uscita (Data Out) non cambiano
 - ✓ Se affermato (1): i dati in uscita (Data Out) divengono uguali ai dati in ingresso (Data In)



23

Banco di registri (register file)


- Banco di registri ad accesso rapido per memorizzare temporaneamente gli operandi usati nelle istruzioni
- Nel MIPS il banco dei registri è composto da 32 registri generali
 - Due porte in lettura da 32 bit
 - ✓ Read data 1/2
 - Una porta in scrittura da 32 bit
 - ✓ Write data
 - Tre porte per selezionare i registri da 5 bit
 - ✓ Read register #1 (#2): primo (secondo) registro da leggere
 - ✓ Write register: registro da scrivere
- Write: segnale di controllo
 - In AND con il clock (non mostrato)
 - Solo se Write=1 il valore in Write data e' scritto nel registro indicato da Write Reg.

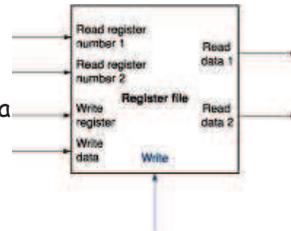

Memoria 24

Banco di registri (2)


- Un banco di registri può essere implementato con un multiplexer per ciascuna porta read, un decoder per ciascuna porta write ed un array di registri costruiti partendo da flip-flop D
- Esempio: implementazione di due porte read per un banco di registri composto da n registri

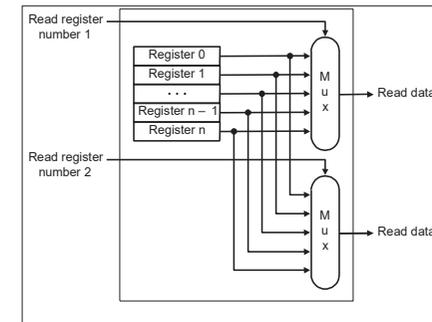

Memoria 25

Banco di registri (3)

- Esempio: implementazione di una porta write per un banco di registri composto da n registri

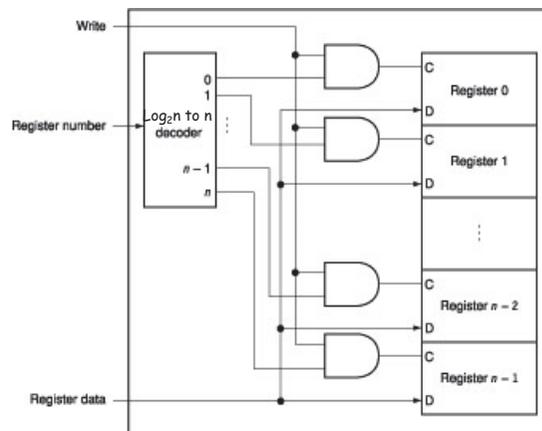

Memoria 26